
Hardware Synthesis Lab: Final Project

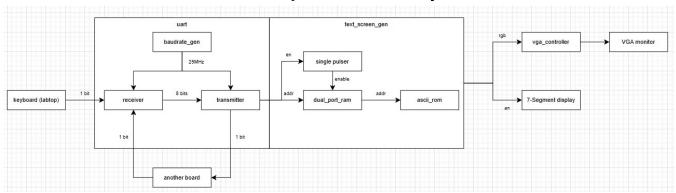

1. module top(input clk, input reset, input [7:0] sw, input ja1, output ja2, output wire RsTx, input wire RsRx, output hsync, output vsync, output [11:0] rgb, output [6:0] seg, output dp, output [3:0] an, input up);

clk : สัญญาณนาฬิกา | reset : ปุ่ม reset | sw : เก็บข้อมูลจากก switch (8 bits) | ja1 : รับข้อมูลจากบอร์ดอื่น | ja2 : ส่งข้อมูลให้บอร์ดอื่น | RsTx : ส่งให้ tera term | RsRx : รับจาก keyboard | hsync : horizontal synchronization | vsync : vertical synchronization | rgb : ค่าสี pixels ที่จะแสดงบนจอ | seg, dp, an : เพื่อแสดงค่าบน 7-Segment | up : มีไว้เพื่อบอกว่าจะรับจาก switch

เป็น module ที่เป็น main ในการเรียกใช้ module อื่นอีกที มีการทำ single pulser, แสดงข้อมูลบน 7-Segment และจอที่ควบคุมด้วย module vga_controller generate ข้อมูลที่จะแสดงด้วย module text screen gen และควบคุมการติดต่อและการใช้ uart

2. module vga_controller(input clk_100MHz, input reset, output video_on, output hsync, output vsync, output p_tick, output [9:0] x, output [9:0] y); clk_100MHz : สัญญาณนาฬิกา 100MHz | reset | video_on : บอกว่าอยู่ในพื้นที่แสดงผลหรือไม่ | p_tick : tick สำหรับการสร้างความถี่ 25 MHz เพื่อการ อัพเดตพิกเซล | x, y : ค่าพิกัดปัจจบัน

ใช้สำหรับการควบคุมหน้าจอ VGA โดยการสร้างสัญญาณซิงโครไนซ์ และการคำนวณตำแหน่งของพิกเซล รวมถึงการระบุว่าอยู่ในพื้นที่แสดงผลหรือไม่ เพื่อให้การแสดง ผลบนหน้าจอทำงานตามมาตรธาน VGA

3. module text_screen_gen(input clk, reset, input video_on, input [7:0] sw,input [9:0] x, y, output reg [11:0] rgb, input [7:0] data_fk, input en); video_on : บอกว่าอยู่ในพื้นที่แสดงผลหรือไม่ | x, y : พิกัดของแกนx, y | data_fk : ข้อมูลที่รับมาจาก keyboard ที่บันทึกเก็บไว้ใน RAM | en : สัญญาณ enable | rgb : ค่าสี pixels ที่จะแสดงบนจอ

สร้างหน้าจอข้อความที่แสดงผลตัวอักษรตามตำแหน่งพิกเซลให้ rgb โดยใช้ Font ROM สำหรับการเรนเดอร์ข้อความ และใช้ Tile RAM ในการบันทึกตำแหน่งตัวอักษร โดยเคอร์เซอร์ถูกควบคุมโดยตำแหน่งและจะมีการเลื่อนตำแหน่งเมื่อรับคำสั่ง

4. module singlepulser(input clk, input en, output enable);

enable : ค่า enable | en : ค่าที่ input เข้ามาจากปุ่ม

ทำให้ส่งสัญญาณ enable แค่ 1 สัญญาณ

5. module ascii rom(input clk, input wire [11:0] addr, output reg [7:0] data);

addr : ค่าของ address ที่รับมา | data : ข้อมูลที่อยู่ใน ROM ที่มีตำแหน่ง addr

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่จะแสดงผล

6. module dual port ram(input clk, input we, input reset, input [11:0] addr a, addr b, input [7:0] din a, output [7:0] dout a, dout b);

we : สัญญาณเมื่อต้องการเขียน | addr_a, addr_b : ค่าของ address ที่รับมาสำหรับ port a และ b, din_a : ข้อมูลที่เข้ามาที่ port a | dout_a, dout_b : ข้อมูลที่ออกมาทาง port a และ b

มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลเข้าใน RAM ได้ 1 port และสามารถอ่านข้อมูลได้ 2 port

7. module uart(input clk, input RsRx, input [7:0] data transmit, input dte, output RsTx, output [7:0] data received, output received);

RsRx : ข้อมูลที่ได้รับมา 1 bit | data_transmit : ข้อมูลที่จะ transmit | dte : สัญญาณเพื่อบอกว่าจะส่ง | RsTx : ข้อมูลที่จะส่งไปบอร์ดอื่น | data_received : ข้อมูลที่ได้รับ มา | received : สัญญาณเพื่อบอกว่ารับหมดแล้ว

เป็น module เพื่อควบคุมการทำงานของ uart โดยจะมีการเรียก receiver และ transmitter ภายใน โดยจะใช้สัญญาณนาฬิกาที่ได้จากการคำนวณโดย odule baudrate gen

- 8. module baudrate gen(input clk, output reg baud); baud : สัญญาณนาฬิกาที่ปรับแล้ว มีไว้เพื่อถ่วงความเร็วของ clk
- 9. module uart rx(input clk, input bit in, output reg received, output reg [7:0] data out);

bit in : ข้อมูลที่ได้รับมาที่ละ 1 bit | received : สัญญาณเพื่อบอกว่ารับหมดแล้ว | data out : ข้อมูลที่ได้รับมาที่รวมไว้ 8 bits ใช้สำหรับรับข้อมูลจาก keyboard หรือ บอร์ดอื่นๆ โดยจะส่งข้อมูลออกไปใช้ต่อทีละ 8 bits

10. module uart tx(input clk, input [7:0] data transmit, input ena, output reg sent, output reg bit out);

data transmit : ข้อมูลที่ต้องการ transmit | ena : สัญญาณ enable | sent : สัญญาณบอกว่าส่งหมดแล้ว | bit_out : ข้อมูลที่ส่งออกทีละ 1 bit ใช้สำหรับส่งข้อมูลออกไปแสดงบนจอ หรือส่งข้อมูลให้บอร์ดอื่น

11. Module ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลบน 7-Segment ตามที่ทำในแลป